


SR LATCH

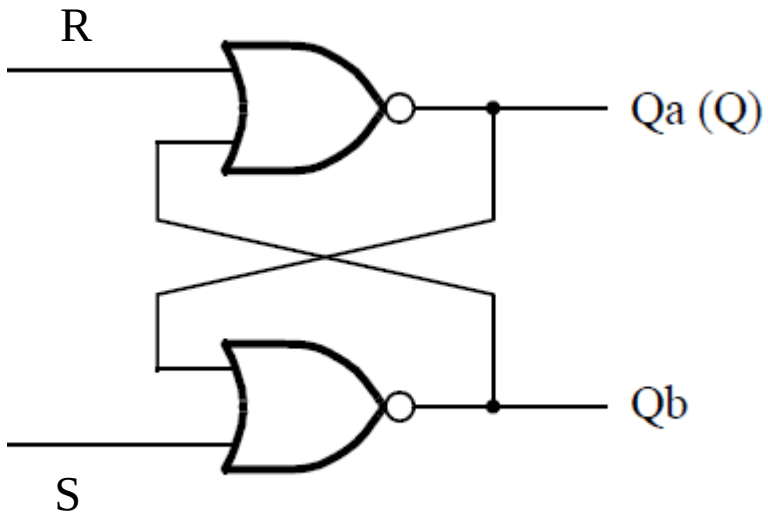


Gated SR LATCH

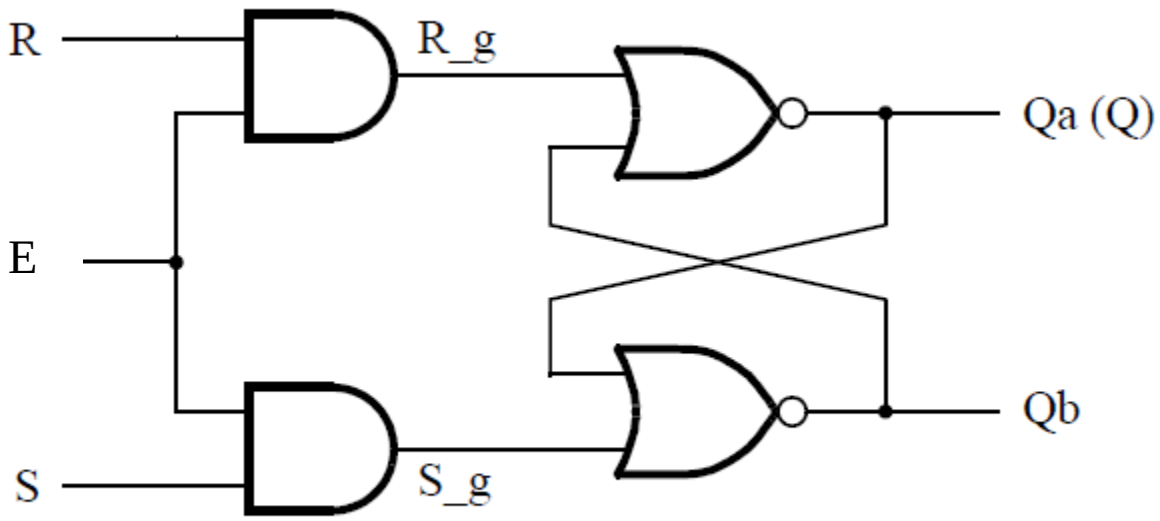

D LATCH

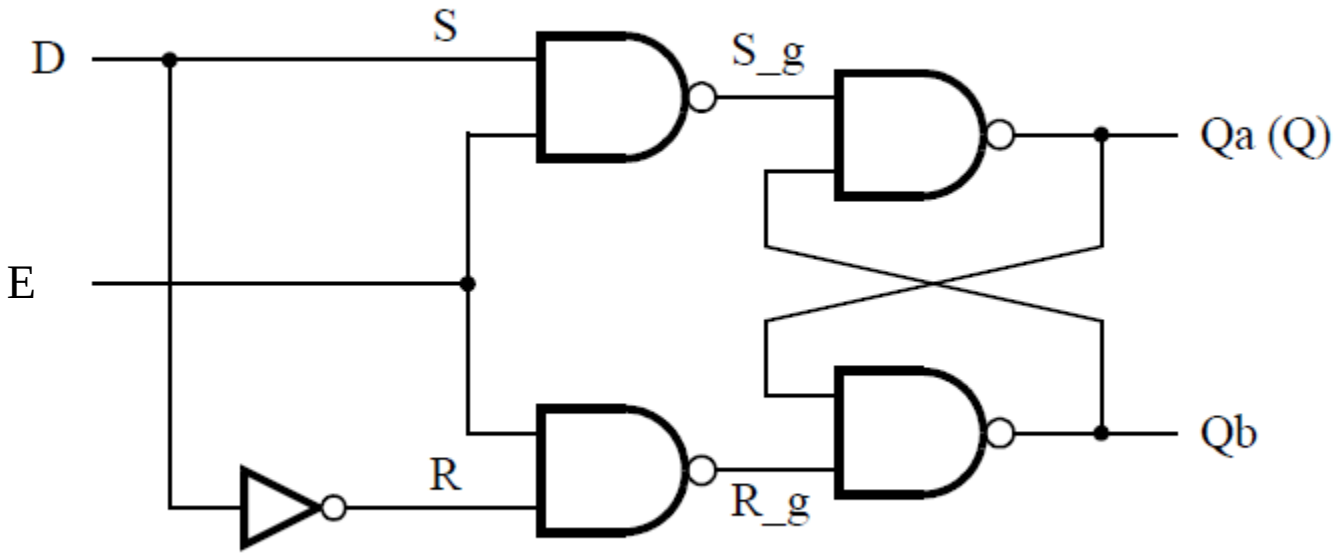

2 D-LATCH in configurazione M-S

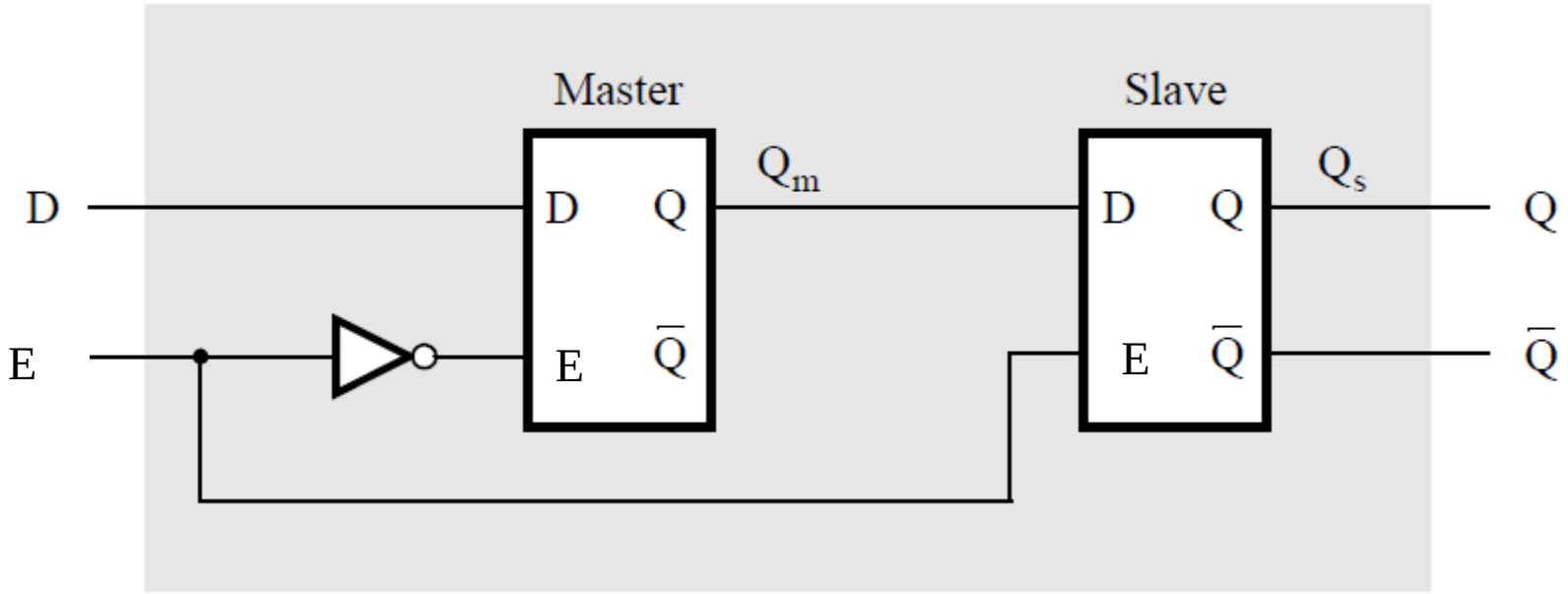

In questa configurazione il D-LATCH è attivo solo nel passaggio di E dal livello basso al livello alto, ovvero sul fronte di salita di E. In questo caso il segnale E è detto CLOCK e il circuito è quello di un FF-D sincrono.

2 D-LATCH in configurazione M-S

